
Circuitos Sequenciais


Luciano L. Caimi
lcaimi@uffs.edu.br

Circuitos Sequenciais



- Como discutido anteriormente os circuitos lógicos digitais são divididos em duas grandes áreas:
 - **Circuitos Combinacionais:** em que as saídas do circuito dependem exclusivamente do valor presente na entrada. Como nos multiplexadores, somadores, codificadores, etc...
 - **Circuitos Sequenciais:** onde as saídas do circuito dependem dos valores presentes nas entradas e do estado anterior em que o circuito se encontra. Como exemplo temos os registradores, os contadores, as máquinas de estado, dentre outros.

Circuitos Sequenciais

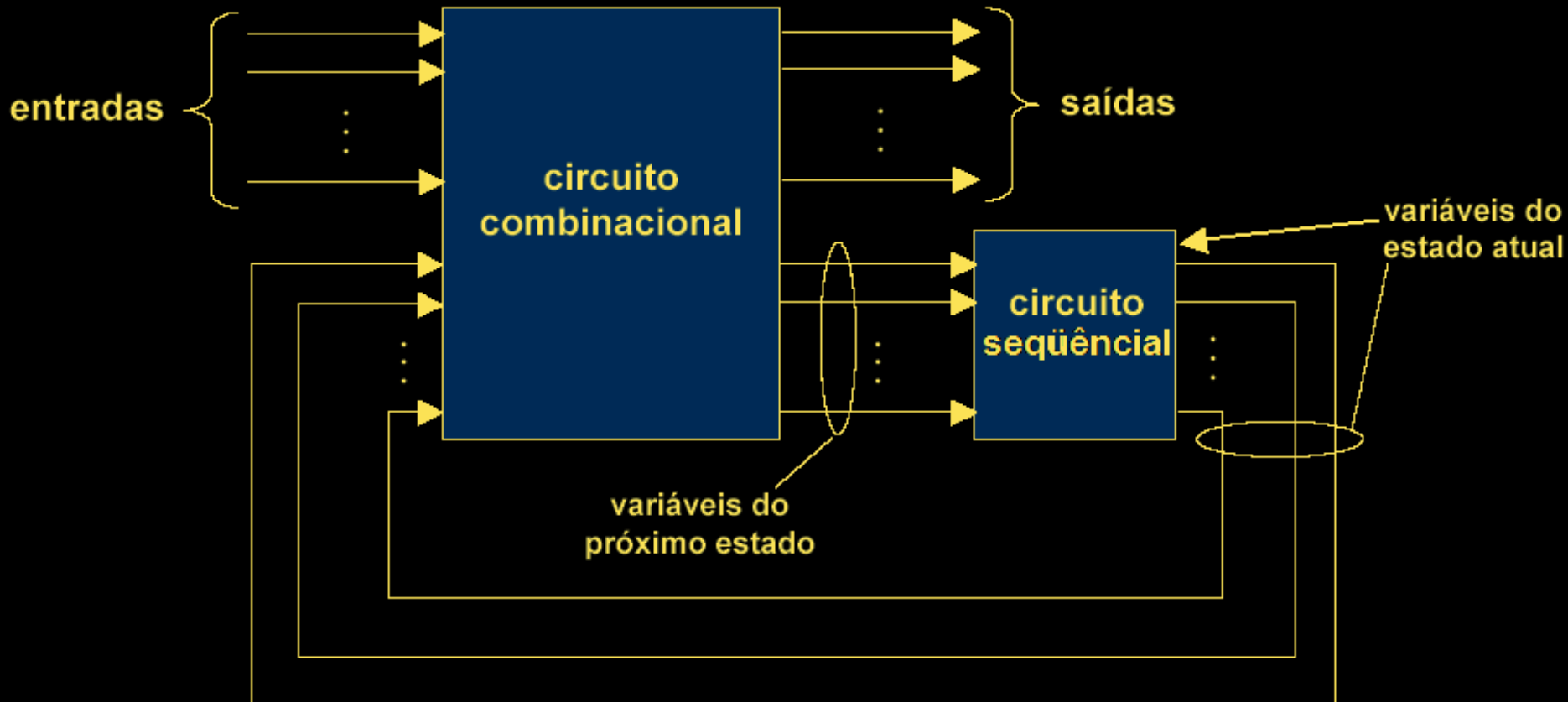

Circuitos Sequenciais



- **Elementos Básicos:**

Os circuitos sequenciais são formados a partir de duas estruturas básicas, os **Latches** e os **Flip-Flops**.

Diferentes modelos de cada um destes elementos são utilizados para construir os diferentes circuitos seqüenciais.

Os **Latches** são elementos **assíncronos**, ou seja, operam sem restrições temporais.

Os **Flip-Flops** são circuitos **síncronos**, isto é, operam com restrições de tempo.


De fato, quanto ao funcionamento lógico, existem modelos de igual funcionamento tanto para os latches quanto para os flip-flops, sendo as diferenças baseadas apenas na existência ou não de restrições temporais.

Por definição tanto os latches como os flip-flops possuem duas saídas com valores opostos ($Q = 1, Q' = 0$ ou $Q = 0$ e $Q' = 1$)

Elementos Básicos



- Latch RS

 


Latch RS com portas NOR

R	S	Q_t	Q_{t+1}	Comentário
0	0	0		
0	0	1		
0	1	0		
0	1	1		
1	0	0		
1	0	1		
1	1	0		
1	1	1		


Elementos Básicos



- Latch RS

 


Símbolo

 


Latch RS com portas NOR

R	S	Q_{t+1}	Comentário
0	0	Q_t	mantém anterior
0	1	1	estado set
1	0	0	estado reset
1	1	-	estado inválido

 


Elementos Básicos

 

R	S	Q_{t+1}	Comentário
0	0	Q_t	mantém anterior
0	1	1	estado set
1	0	0	estado reset
1	1	-	estado inválido


Exemplo com Latch RS

 


Elementos Básicos



- Latch RS com Enable

 


Símbolo

 

Latch RS com Enable


E	R	S	Q_{t+1}	Comentário
0	X	X	Q_t	mantém anterior
1	0	0	Q_t	mantém anterior
1	0	1	1	estado set
1	1	0	0	estado reset
1	1	1	-	estado inválido

 


Elementos Básicos



- Latch RS com *Enable* complementar

 


Símbolo

 


Latch RS com Enable Complementar

E	R	S	Q_{t+1}	Comentário
1	X	X	Q_t	mantém anterior
0	0	0	Q_t	mantém anterior
0	0	1	1	estado set
0	1	0	0	estado reset
0	1	1	-	estado inválido

 


Elementos Básicos

 

**Exemplo Latch RS com
Enable Complementar**


E	R	S	Q_{t+1}	Comentário
1	X	X	Q_t	mantém anterior
0	0	0	Q_t	mantém anterior
0	0	1	1	estado set
0	1	0	0	estado reset
0	1	1	-	estado inválido

 


Elementos Básicos



• Flip-Flop RS

 

Símbolo

 

Flip RS

clk	R	S	Q_{t+1}	Comentário
1	X	X	Q_t	mantém anterior
0	X	X	Q_t	mantém anterior
↓	X	X	Q_t	mantém anterior
↑	0	0	Q_t	mantém anterior
↑	0	1	1	estado set
↑	1	0	0	estado reset
↑	1	1	-	estado inválido

$$((clk \neq 1) \vee$$


$$(clk = 1 \wedge R = 1 \wedge S = 0) \vee$$

$$(clk = 1 \wedge R = 0 \wedge S = 0))$$

$$((clk \neq 1) \vee$$

$$(clk = 1 \wedge R = 0 \wedge S = 1) \vee$$





$$(clk = 1 \wedge R = 0 \wedge S = 0))$$

 

Elementos Básicos




- Detecção de borda

 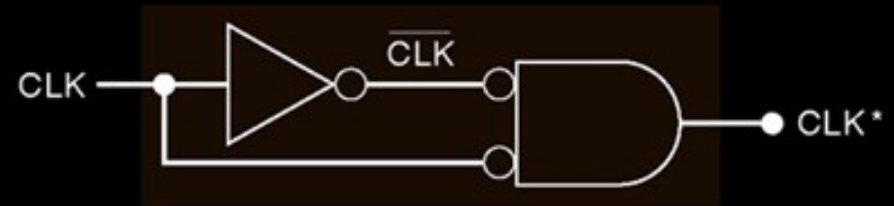 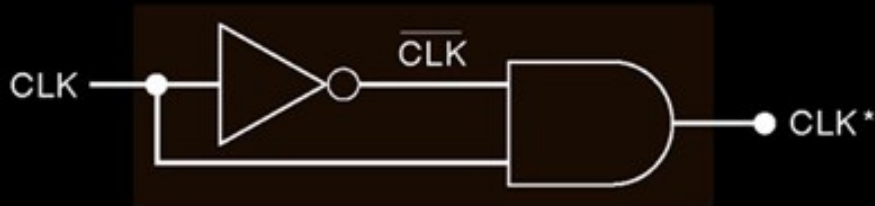

Elementos Básicos



Temporização em FF

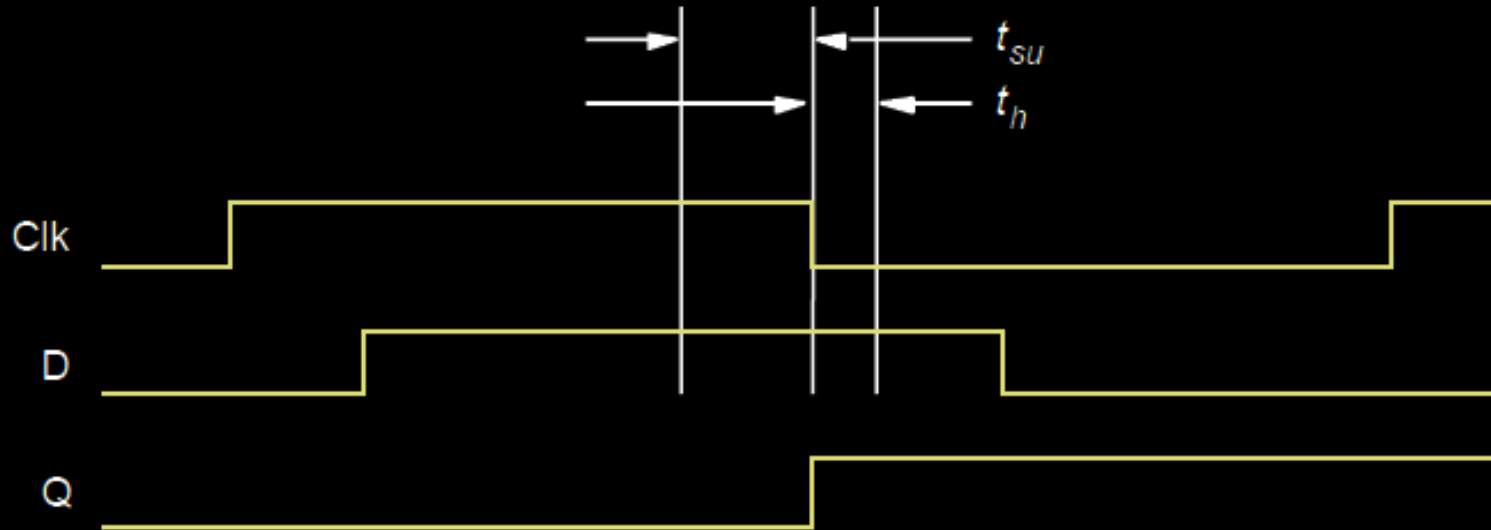


Os tempos de setup e hold são parâmetros que devem ser observados para que o flip-flop possa trabalhar de modo confiável.


O tempo de setup, t_{su} , corresponde ao intervalo no qual as entradas devem permanecer estáveis antes da transição do clock.

O tempo de hold, t_h , corresponde ao intervalo no qual as entradas devem permanecer estáveis depois da transição do clock.

Elementos Básicos

 

Exemplo FlipFlop RS

 


clk	R	S	Q_{t+1}	Comentário
1	X	X	Q_t	mantém anterior
0	X	X	Q_t	mantém anterior
↓	X	X	Q_t	mantém anterior
↑	0	0	Q_t	mantém anterior
↑	0	1	1	estado set
↑	1	0	0	estado reset
↑	1	1	-	estado inválido


Elementos Básicos



• Flip-Flop RS

 

Símbolo

 

Flip RS

clk	R	S	Q_{t+1}	Comentário
1	X	X	Q_t	mantém anterior
0	X	X	Q_t	mantém anterior
↑	X	X	Q_t	mantém anterior
↓	0	0	Q_t	mantém anterior
↓	0	1	1	estado set
↓	1	0	0	estado reset
↓	1	1	-	estado inválido

$$((clk \neq \downarrow) \vee$$


$$(clk = \downarrow \wedge R = 1 \wedge S = 0) \vee$$

$$(clk = \downarrow \wedge R = 0 \wedge S = 0))$$

$$((clk \neq \downarrow) \vee$$

$$(clk = \downarrow \wedge R = 0 \wedge S = 1) \vee$$

 
$$(clk = \downarrow \wedge R = 0 \wedge S = 0))$$



Elementos Básicos



 Flip-Flop RS com entradas assíncronas de preset e clear



Nesta configuração duas entradas assíncronas permitem colocar o flip-flop com saída $Q = 0$ ou $Q = 1$ independente da transição de clock, permitindo, por exemplo a inicialização do FF.


$$((\text{clear} = 1) \vee$$

$$(\text{clk} \neq \uparrow) \vee$$

$$(\text{clk} = \uparrow \wedge R = 1 \wedge S = 0) \vee$$

$$(\text{clk} = \uparrow \wedge R = 0 \wedge S = 0))$$
 
$$((\text{clk} = \uparrow \wedge R = 0 \wedge S = 1) \vee (\text{set} = 1))$$



$$((\text{set} = 1) \vee$$

$$(\text{clk} \neq \uparrow) \vee$$

$$(\text{clk} = \uparrow \wedge R = 0 \wedge S = 1) \vee$$


$$(\text{clk} = \uparrow \wedge R = 0 \wedge S = 0))$$

$$(\text{clk} = \uparrow \wedge R = 1 \wedge S = 0) \vee (\text{clear} = 1))$$


Elementos Básicos



 Flip-Flop RS com
entradas assíncronas
de set e clear




clear	pre set	clk	R	S	Q_{t+1}	Comentário
0	1	X	X	X	1	estado set
1	0	X	X	X	0	estado reset
0	0	↑	0	0	Q_t	mantém anterior
0	0	↑	0	1	1	estado set
0	0	↑	1	0	0	estado reset
0	0	↑	1	1	-	estado inválido

 

Elementos Básicos



 Flip-Flop RS com
entradas assíncronas
de preset e clear
complementares



Comportamento idêntico ao circuito
anterior usando, desta vez, lógica
complementar nas entradas
preset e clear.


$$((\text{clear} = 0) \vee$$

$$(\text{clk} \neq \uparrow) \vee$$

$$(\text{clk} = \uparrow \wedge R = 1 \wedge S = 0) \vee$$

$$(\text{clk} = \uparrow \wedge R = 0 \wedge S = 0))$$
 
$$((\text{clk} = \uparrow \wedge R = 0 \wedge S = 1) \vee (\text{set} = 0))$$



$$((\text{set} = 0) \vee$$

$$(\text{clk} \neq \uparrow) \vee$$

$$(\text{clk} = \uparrow \wedge R = 0 \wedge S = 1) \vee$$


$$(\text{clk} = \uparrow \wedge R = 0 \wedge S = 0))$$

$$(\text{clk} = \uparrow \wedge R = 1 \wedge S = 0) \vee (\text{clear} = 0))$$


Elementos Básicos



 Flip-Flop RS com
entradas assíncronas
de set e clear
complementares



clear	pre set	clk	R	S	Q_{t+1}	Comentário
0	1	X	X	X	0	estado reset
1	0	X	X	X	1	estado set
1	1	\uparrow	0	0	Q_t	mantém anterior
1	1	\uparrow	0	1	1	estado set
1	1	\uparrow	1	0	0	estado reset
1	1	\uparrow	1	1	-	estado inválido

 

Elementos Básicos




Existem vários outros latches e Flip-flop, são eles: **JK**, **D** e **T**

A seguir veremos cada um deles. É importante ter presente que a mudança acontece basicamente na tabela verdade, mas todas as possíveis implementações vistas anteriormente estão presentes, isto é, com enable, com enable complementar, gatilhado na transição de subida, na de descida, com set e clear, com set e clear complementar, ...


Elementos Básicos




- Latch JK

 


Símbolo

 

J	K	Q_{t+1}	Comentário
0	0	Q_t	mantém anterior
0	1	0	estado reset
1	0	1	estado set
1	1	$\overline{Q_t}$	inverte estado

 


Elementos Básicos

 


J	K	Q_{t+1}	Comentário
0	0	Q_t	mantém anterior
0	1	0	estado reset
1	0	1	estado set
1	1	$\overline{Q_t}$	inverte estado

Exemplo com Latch JK

 


Elementos Básicos

 

Exemplo Latch JK com Enable


E	J	K	Q_{t+1}	Comentário
0	X	X	Q_t	mantém anterior
1	0	0	Q_t	mantém anterior
1	0	1	0	estado reset
1	1	0	<u>1</u>	estado set
1	1	1	$\overline{Q_t}$	inverte estado

 


Elementos Básicos



 Flip-Flop JK com entradas assíncronas de preset e clear




clear	pre set	clk	J	K	Q_{t+1}	Comentário
0	1	X	X	X	1	estado set
1	0	X	X	X	0	estado reset
0	0	↑	0	0	Q_t	mantém anterior
0	0	↑	0	1	0	estado reset
0	0	↑	1	0	1	estado set
0	0	↑	1	1	Q_t	inverte estado

 


Elementos Básicos




- Latch D

 

Símbolo

 


D		
0	1	
0	0	estado reset
1	1	estado set

 


Elementos Básicos




- Latch T

 



Símbolo

 


	T	Q _t	
0	0	Q _t	mantém anterior
1	1	$\overline{Q_t}$	inverte estado

 



Elementos Básicos

 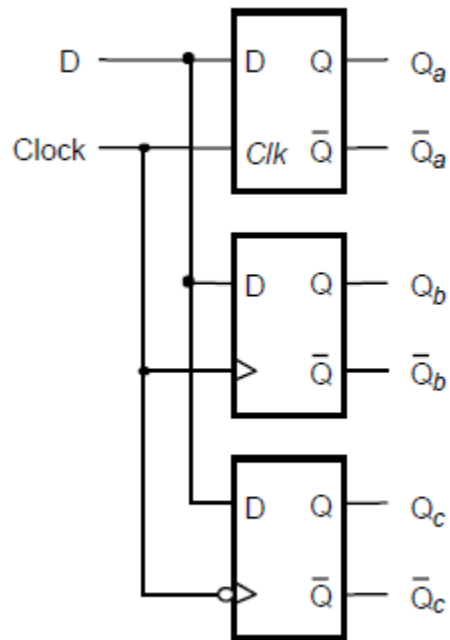

Elementos Básicos

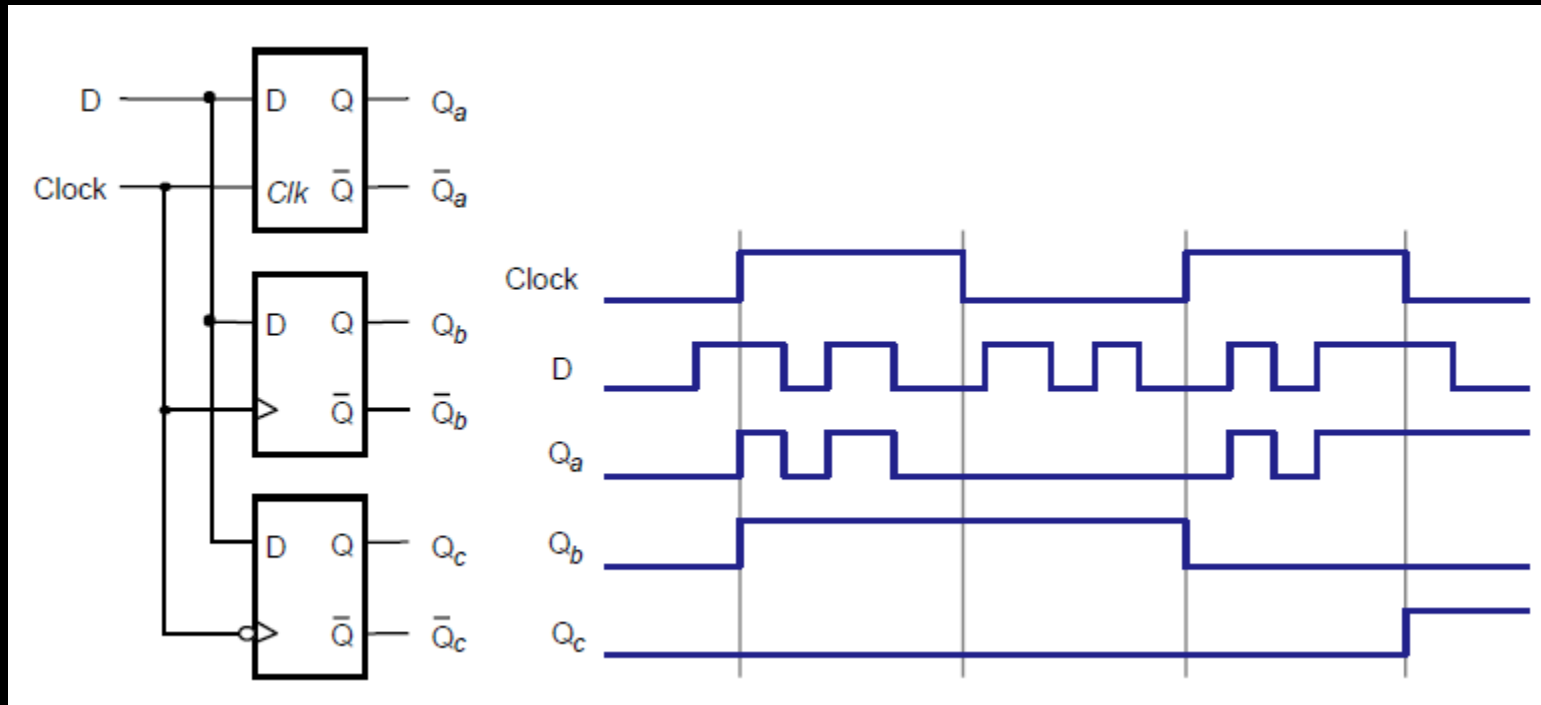


Exercício

  

Exemplos




Habilitando o clock (o problema)

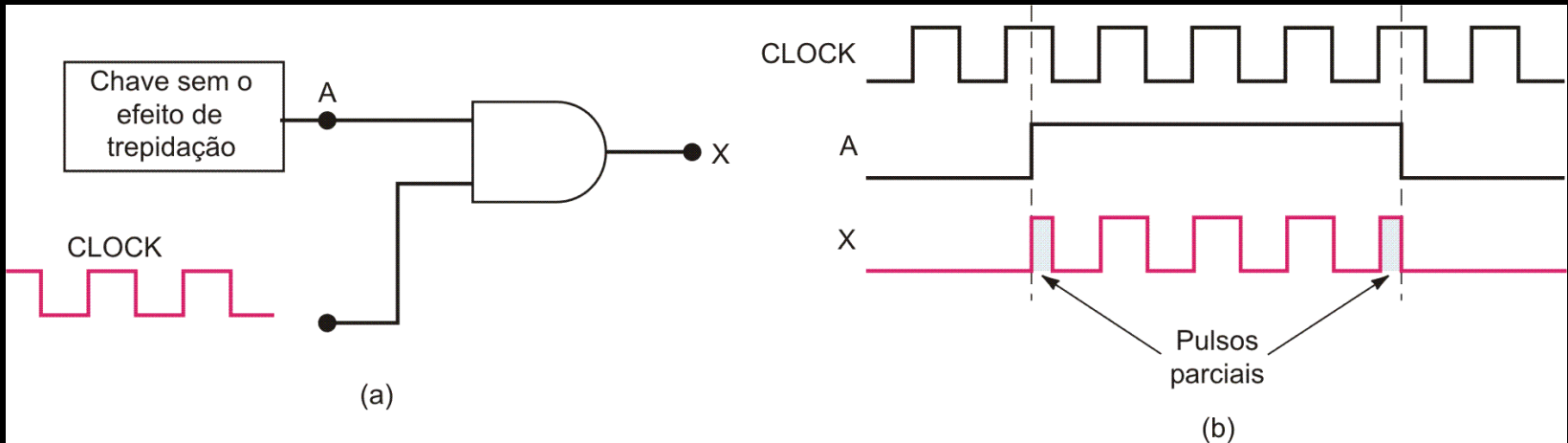

Exemplos




Habilitando o clock (a solução)

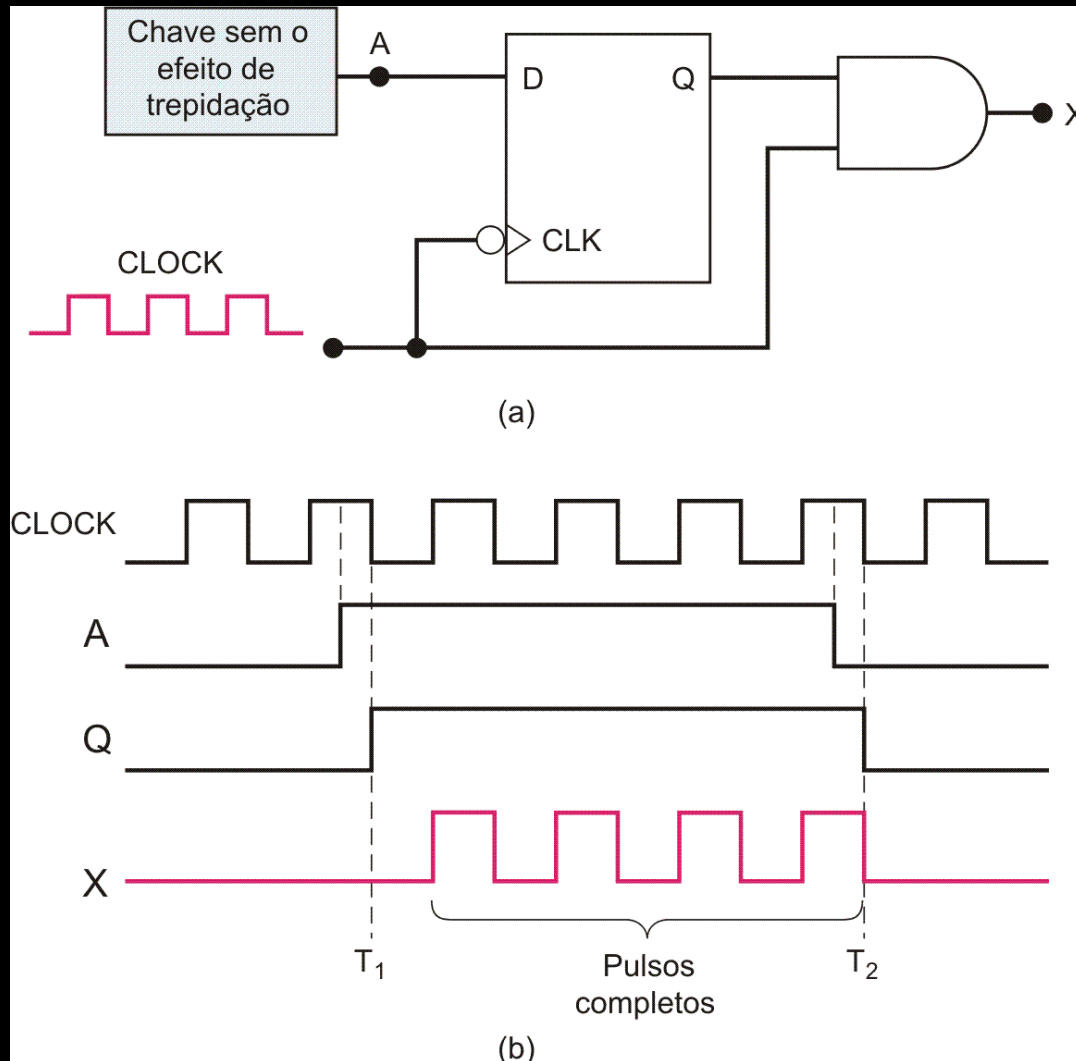


Exemplos




Detecção de seqüência de entrada

 

(a)

 

(b) A vai para o nível ALTO antes de B

 


(c) B vai para o nível ALTO antes de A

Exemplos



Transferência entre FF

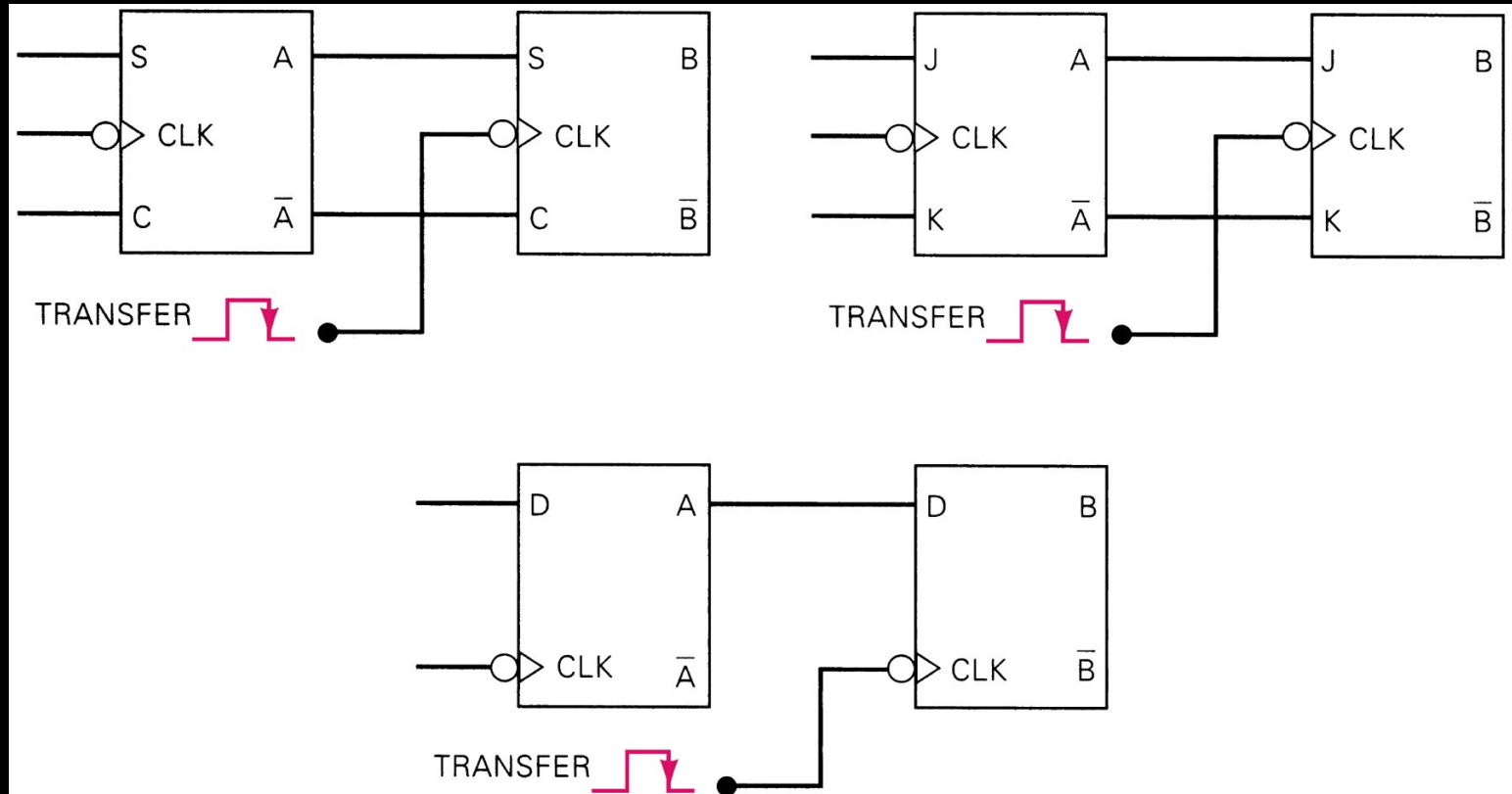

Circuitos Sequencias



► Registradores

Registrador de carga paralela

